
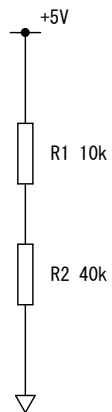


No. 1

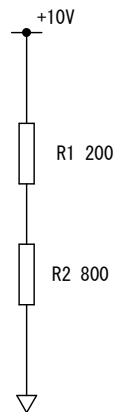


合成抵抗を求めなさい
全電流を求めなさい
各抵抗の両端の電圧を求めなさい

No. 2




合成抵抗を求めなさい
全電流を求めなさい
各抵抗の両端の電圧を求めなさい

No. 3

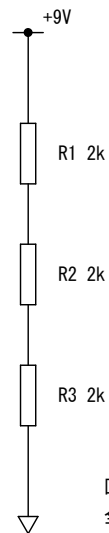


回路全体の合成抵抗を求めなさい
全電流を求めなさい
抵抗R2の両端の電圧を求めなさい

No. 4

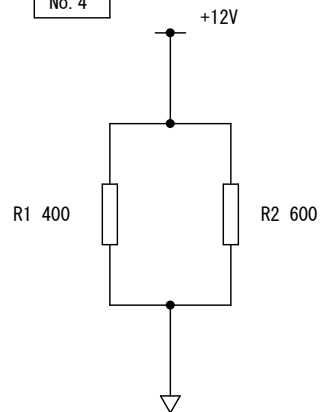


各抵抗を流れる電流を求めなさい
全電流を求めなさい
合成抵抗を求めなさい

No. 5

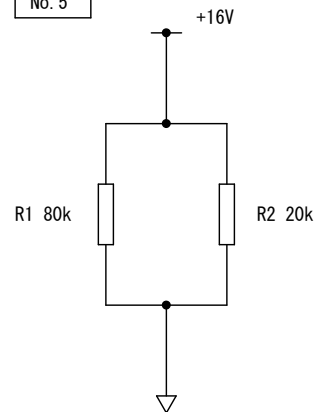


各抵抗を流れる電流を求めなさい
全電流を求めなさい
合成抵抗を求めなさい

No. 6

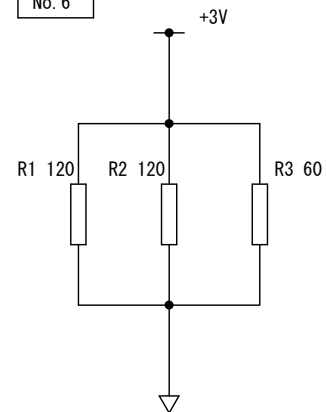

抵抗R2を流れる電流を求めなさい
全電流を求めなさい
回路全体の合成抵抗を求めなさい

No. 7

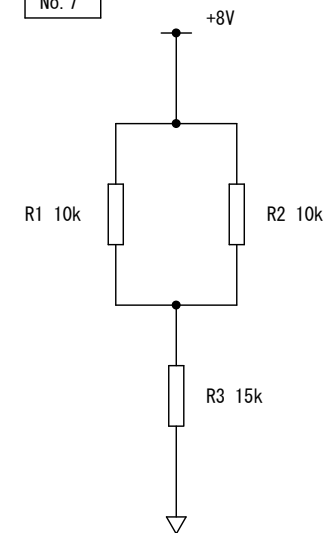

回路全体の合成抵抗を求めなさい
抵抗R1の両端の電圧を求めなさい
抵抗R2を流れる電流を求めなさい
全電流を求めなさい

Title	電気電子回路 復習 01
No. &Name	Hiroshi Aruga
Date	2020/06/26 update, 2016/07/25
Comments	