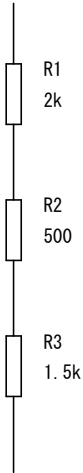


回路全体の抵抗（合成抵抗）を求めなさい。


No. 1




No. 2




No. 3

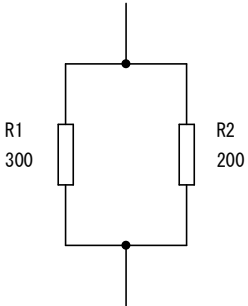


No. 4

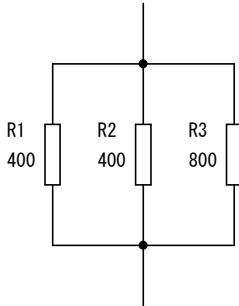


No. 5

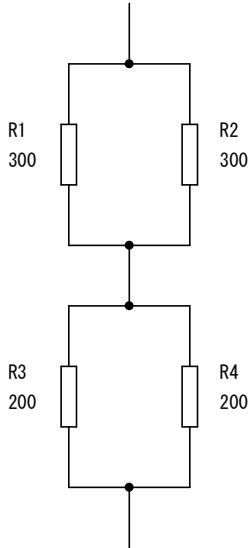

No. 6

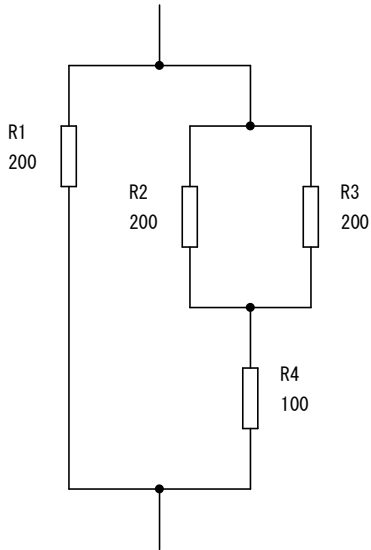

No. 7

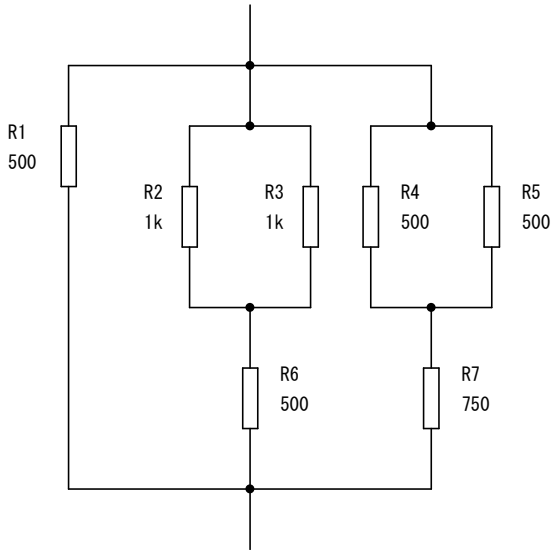

Title	電気電子回路 合成抵抗の計算
No. &Name	H. Aruga
Date	2016/05/03 2024/05/16 問題番号追加
Comments	