
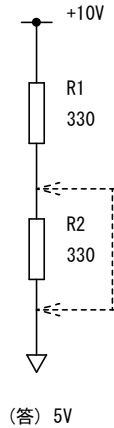


点線で指定した2点間の電圧（電位差）を求めなさい。


No. 1

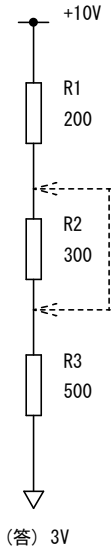


No. 2




No. 3

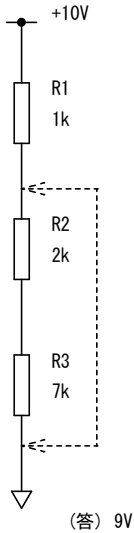


No. 4

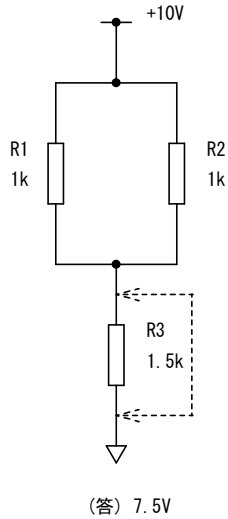

No. 5

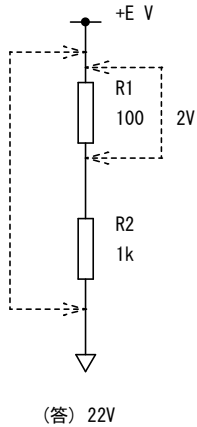

No. 6

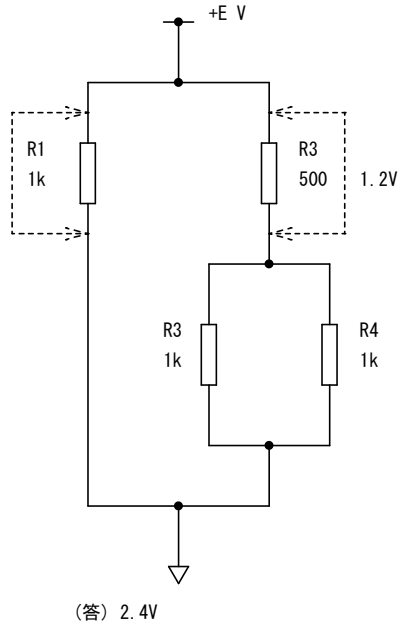

Title	電気回路 オームの法則 基礎 02
No. &Name	H. Aruga
Date	2024/08/07 update
Comments	