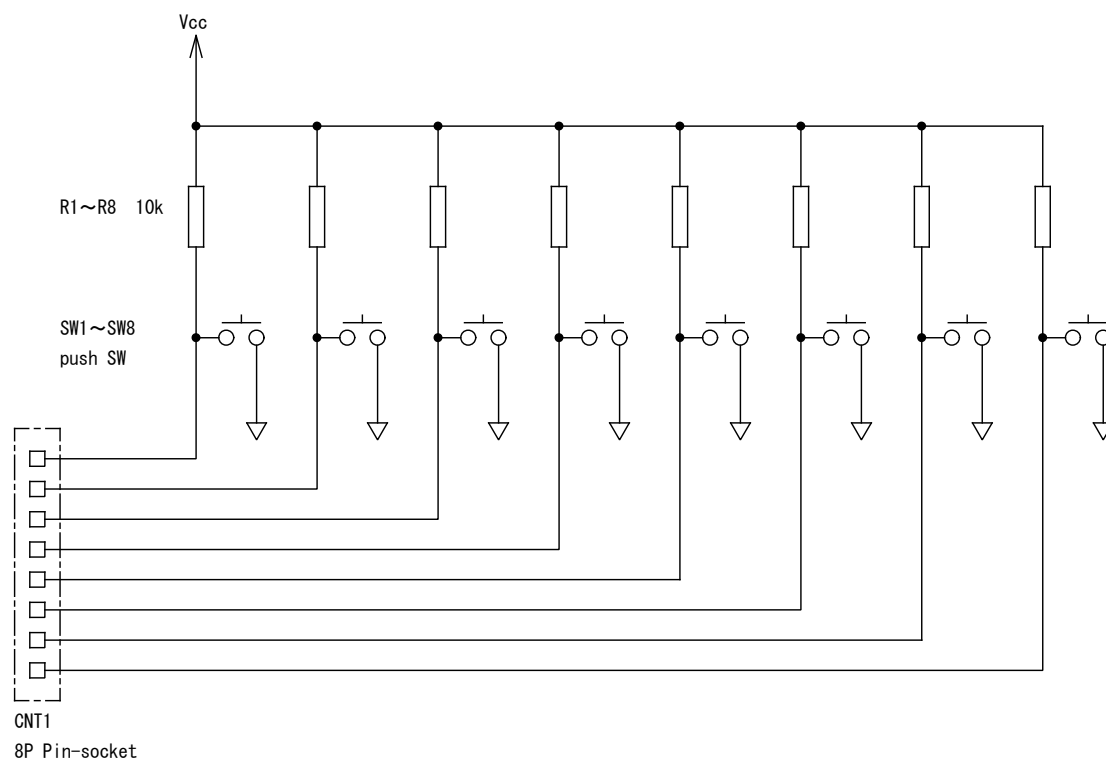





NOTES

- ・スイッチから1, 0の信号を作る
- ・LEDボードと組み合わせて動作させる
- ・スイッチの種類
- ・負論理

・MSB、LSB、ON/OFFを明示する

※スイッチを上げた時をON
下げた時をOFFとする。

※MSBをSW8、LSBをSW1とする

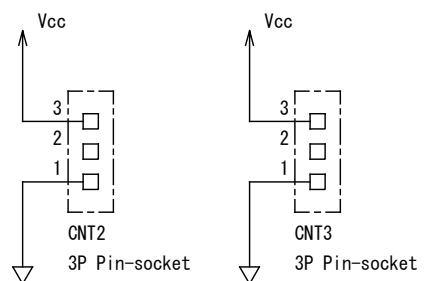

Title	製作実習-05 プッシュSWボード ver.1
No. & Name	Designed by Hiroshi Aruga
Date	Last update 2017/06/01
Comments	スイッチを押した時をONとする